

Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, ΣΗΜΜΥ

Ψηφιακά Συστήματα VLSI

2η Εργαστηριακή Άσκηση:

Σχεδιασμός Αριθμητικών Μονάδων με Ιεραρχική Σχεδίαση

Ημ/νια : 13.04.2024

Ομάδα 19

Θεοδώρα Εξάρχου, AM : 03120865

Παναγιώτης Μπέλης, AM: 03120874

1) Υλοποιήστε έναν Ημιαθροιστή (Half Adder - HA) σε περιγραφή ροής δεδομένων (Dataflow).

```
library IEEE;
use IEEE.STD_LOGIC_1164.ALL;

-- Uncomment the following library declaration if using
-- arithmetic functions with Signed or Unsigned values
--use IEEE.NUMERIC_STD.ALL;

-- Uncomment the following library declaration if instantiating
-- any Xilinx leaf cells in this code.
--library UNISIM;
--use UNISIM.VComponents.all;

entity halfadder is
  Port ( A : in STD_LOGIC;
        B : in STD_LOGIC;
        Sum : out STD_LOGIC;
        Carry : out STD_LOGIC);
end halfadder;

architecture Dataflow of halfadder is
begin

  Sum <= A xor B;
  Carry <= A and B;

end Dataflow;
```

To testbench αρχείο που χρησιμοποιήσαμε είναι το εξής:

```
library IEEE;
use IEEE.STD_LOGIC_1164.ALL;

-- Uncomment the following library declaration if using
-- arithmetic functions with Signed or Unsigned values
--use IEEE.NUMERIC_STD.ALL;

-- Uncomment the following library declaration if instantiating
-- any Xilinx leaf cells in this code.
--library UNISIM;
--use UNISIM.VComponents.all;

entity testbench is
-- Port ( );
end testbench;


architecture arch_testbench of testbench is
    component halfadder
    port(
        A: in std_logic;
        B: in std_logic;
        Sum: out std_logic;
        Carry: out std_logic);
    end component;

    signal test_vector: std_logic_vector(1 downto 0);
    signal test_result : std_logic_vector(1 downto 0);
begin
    uut: halfadder
    port map(
        A=>test_vector(0),
        B=>test_vector(1),
        Sum=>test_result(0),
        Carry=>test_result(1)
    );
    testing: process
    begin
        test_vector<="00";
        wait for 10ns;
        test_vector<="01";
        wait for 10ns;
        test_vector<="10";
        wait for 10ns;
        test_vector<="11";
        wait for 10ns;
```

```
end process;
```

```
end arch_testbench;
```

 
Το simulation που προκύπτει από το testbench επιβεβαιώνει την ορθή λειτουργία του halfadder.




HalfAdder truth table:

Inputs		Outputs	
A	B	Carry	Sum
0	0	0	0
0	1	0	1
1	0	0	1
1	1	1	0

 Παρουσίαση δομικού διαγράμματος (RTL schematic) της αρχιτεκτονικής του κυκλώματος:



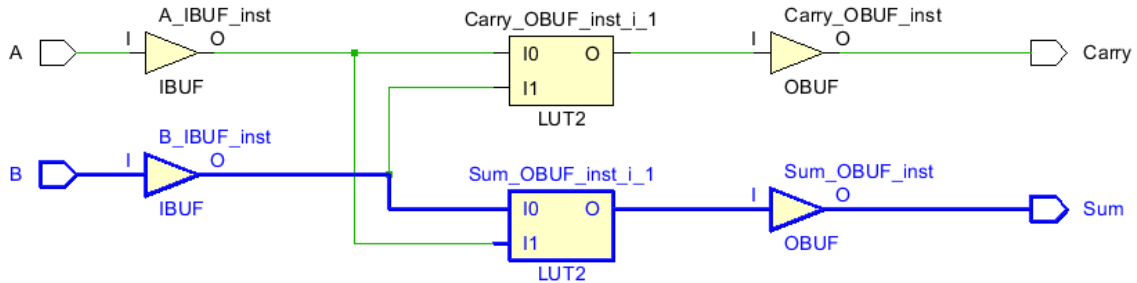Εύρεση κρίσιμου μονοπατιού (Critical Path) του κυκλώματος, καθώς και της χρονικής του καθυστέρησης:



Name	Slack	Levels	Routes	High Fanout	From	To	Total Delay	Logic Delay	Net Delay	Requirement	Source Clock	Destination Clock	Exception	Clock Uncertainty
Path 1	∞	3	4	2	B	Sum	5.377	3.778	1.599	∞	input port clock			0.000
Path 2	∞	3	4	2	B	Carry	5.351	3.752	1.599	∞	input port clock			0.000

Παρατηρούμε ότι το μονοπάτι με την μεγαλύτερη καθυστέρηση είναι το μονοπάτι του Sum, δηλαδή η XOR πύλη, με συνολική καθυστέρηση **5.377 ns**.

2) Υλοποιήστε έναν Πλήρη Αθροιστή (Full Adder - FA) με περιγραφή δομής (Structural), βασιζόμενοι στην δομική μονάδα του Ερωτήματος 1.

```
library IEEE;
use IEEE.STD_LOGIC_1164.ALL;

entity fulladder is
    Port ( Af : in STD_LOGIC;
          Bf : in STD_LOGIC;
          Cf : in STD_LOGIC;
          Sumf : out STD_LOGIC;
          Carryf : out STD_LOGIC);
end fulladder;

architecture Structural of fulladder is


    signal Sum1:std_logic;
    signal Carry1:std_logic;
    signal Carry2:std_logic;

    component halfadder is
        Port ( A : in STD_LOGIC;
              B : in STD_LOGIC;
              Sum : out STD_LOGIC;
              Carry : out STD_LOGIC);
    end component;

    begin
        halfadder1 : halfadder port map(A=>Af,B=>Bf,Sum=>Sum1,Carry=>Carry1);
        halfadder2 : halfadder port map(A=>Sum1,B=>Cf,Sum=>Sumf,Carry=>Carry2);
        Carryf<=Carry1 or Carry2;

    end Structural;
```

 Για να βρεί ο κώδικας το component halfadder πρέπει να κάνουμε include το αρχείο κώδικα της 1ης άσκησης σαν source code στο τωρινό μας project fulladder.



To testbench αρχείο που χρησιμοποιήσαμε είναι το εξής:

```
library IEEE;
use IEEE.STD_LOGIC_1164.ALL;

-- Uncomment the following library declaration if using
-- arithmetic functions with Signed or Unsigned values
--use IEEE.NUMERIC_STD.ALL;

-- Uncomment the following library declaration if instantiating
-- any Xilinx leaf cells in this code.
--library UNISIM;
--use UNISIM.VComponents.all;

entity testbench is

end testbench;

architecture arch_testbench of testbench is
    component fulladder
        port ( Af : in STD_LOGIC;
              Bf : in STD_LOGIC;
              Cf : in STD_LOGIC;
              Sumf : out STD_LOGIC;
              Carryf : out STD_LOGIC);
    end component;

    signal test_vector: std_logic_vector(2 downto 0);
    signal test_result : std_logic_vector(1 downto 0);

begin
    uut: fulladder
    port map(
        Af=>test_vector(0),
        Bf=>test_vector(1),
        Cf=>test_vector(2),
        Sumf=>test_result(0),
        Carryf=>test_result(1)
    );
    testing: process
    begin
        wait for 10ns;
        test_vector<="000";
        wait for 10ns;
        test_vector<="001";
        wait for 10ns;
        test_vector<="010";
```

```

wait for 10ns;
test_vector<="011";
wait for 10ns;
test_vector<="100";
wait for 10ns;
test_vector<="101";
wait for 10ns;
test_vector<="110";
wait for 10ns;
test_vector<="111";
wait for 10ns;
end process;


```

```

end arch_testbench;

```

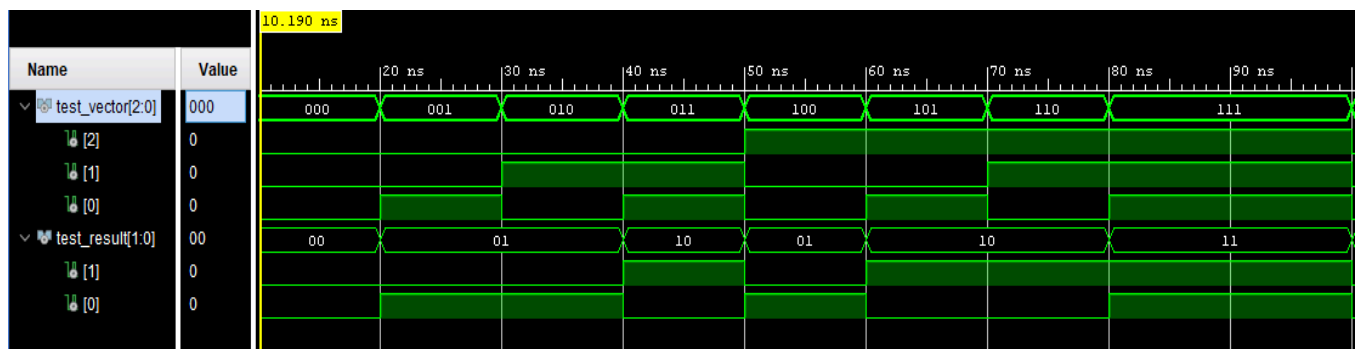
To simulation που προκύπτει από το testbench επιβεβαιώνει την ορθή λειτουργία του fulladder.




Truth table fulladder:

Inputs			Outputs	
A	B	C _{in}	Sum	Carry
0	0	0	0	0
0	0	1	1	0
0	1	0	1	0
0	1	1	0	1
1	0	0	1	0
1	0	1	0	1
1	1	0	0	1
1	1	1	1	1

 Παρουσίαση δομικού διαγράμματος (RTL schematic) της αρχιτεκτονικής του κυκλώματος:



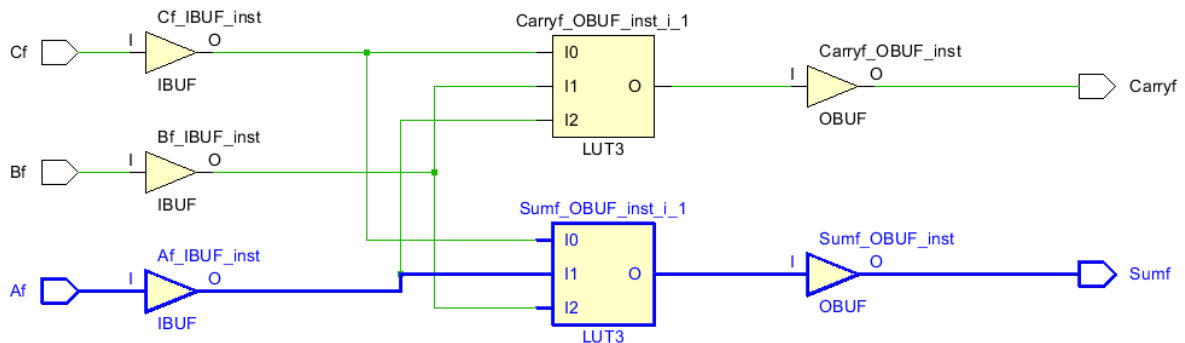Εύρεση κρίσιμου μονοπατιού (Critical Path) του κυκλώματος, καθώς και της χρονικής του καθυστέρησης:



Name	Slack	Levels	Routes	High Fanout	From	To	Total Delay	Logic Delay	Net Delay	Requirement	Source Clock	Destination Clock	Exception	Clock Uncertainty
Path 1	∞	3	4	2	Af	Sumf	5.377	3.778	1.599	∞	input port clock			0.000
Path 2	∞	3	4	2	Af	Carryf	5.351	3.752	1.599	∞	input port clock			0.000

Παρατηρούμε ότι το μονοπάτι με την μεγαλύτερη καθυστέρηση είναι το μονοπάτι του Af→Sumf, με συνολική καθυστέρηση **5.377 ns**.

3) Υλοποιήστε έναν Παράλληλο Αθροιστή των 4 bits (4-bit Parallel Adder - 4-bit PA) με περιγραφή δομής (Structural), βασιζόμενοι στην δομική μονάδα του Ερωτήματος 2.

```
library IEEE;
use IEEE.STD_LOGIC_1164.ALL;

-- Uncomment the following library declaration if using
-- arithmetic functions with Signed or Unsigned values
--use IEEE.NUMERIC_STD.ALL;

-- Uncomment the following library declaration if instantiating
-- any Xilinx leaf cells in this code.
--library UNISIM;
--use UNISIM.VComponents.all;


entity Parallel_Adder4bit is
  Port ( A : in STD_LOGIC_VECTOR(3 downto 0);
        B : in STD_LOGIC_VECTOR(3 downto 0);
        Cin : in STD_LOGIC;
        Sum : out STD_LOGIC_VECTOR(3 downto 0);
        Cout : out STD_LOGIC);
end Parallel_Adder4bit;

architecture Structural of Parallel_Adder4bit is
  component fulladder is
    Port (
      Af : in STD_LOGIC;
      Bf : in STD_LOGIC;
      Cf : in STD_LOGIC;
      Sumf : out STD_LOGIC;
      Carryf : out STD_LOGIC
    );
  end component;

  signal Carry : std_logic_vector(3 downto 0);

begin
  FA0 : fulladder port map(Af=>A(0), Bf=>B(0), Cf=>Cin, Sumf=>Sum(0), Carryf=>Carry(0));
  FA1 : fulladder port map(Af=>A(1), Bf=>B(1), Cf=>Carry(0), Sumf=>Sum(1),
    Carryf=>Carry(1));
  FA2 : fulladder port map(Af=>A(2), Bf=>B(2), Cf=>Carry(1), Sumf=>Sum(2),
    Carryf=>Carry(2));
  FA3 : fulladder port map(Af=>A(3), Bf=>B(3), Cf=>Carry(2), Sumf=>Sum(3), Carryf=>Cout);
end Structural;
```

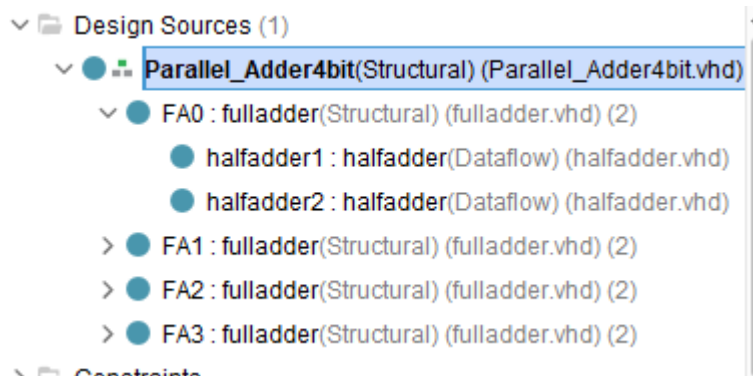Για να βρεί ο κώδικας τα component halfadder, fulladder πρέπει να κάνουμε include τα αρχεία κώδικα της 1ης, 2ης άσκησης σαν source code στο τωρινό μας project fulladder.



To testbench αρχείο που χρησιμοποιήσαμε είναι το εξής:

```
library IEEE;
use IEEE.STD_LOGIC_1164.ALL;
use IEEE.NUMERIC_STD.ALL;

entity Parallel_Adder4bit_tb is
-- Port ( );
end Parallel_Adder4bit_tb;

architecture testbench of Parallel_Adder4bit_tb is

-- Component declaration for the DUT (Device Under Test)
component Parallel_Adder4bit
  Port (
    A : in STD_LOGIC_VECTOR(3 downto 0);
    B : in STD_LOGIC_VECTOR(3 downto 0);
    Cin : in STD_LOGIC;
    Sum : out STD_LOGIC_VECTOR(3 downto 0);
    Cout : out STD_LOGIC
  );
end component;

-- Signals for stimulus generation and result capturing
signal A_tb, B_tb: STD_LOGIC_VECTOR(3 downto 0);
signal Cin_tb, Cout_tb: STD_LOGIC;
signal Sum_tb: STD_LOGIC_VECTOR(3 downto 0);

begin

-- Instantiate the DUT (Device Under Test)
uut: Parallel_Adder4bit port map (
```

```

    A => A_tb,
    B => B_tb,
    Cin => Cin_tb,
    Sum => Sum_tb,
    Cout => Cout_tb
);


-- Stimulus process
stimulus: process
begin
    for i in 0 to 15 loop
        for j in 0 to 15 loop

            A_tb <= std_logic_vector(to_unsigned(i, 4));
            B_tb <= std_logic_vector(to_unsigned(j, 4));
            Cin_tb <= '0';
            wait for 1 ns;
            Cin_tb <= '1';
            wait for 1 ns;

        end loop;
    end loop;
-- End of test
wait;
end process stimulus;
end testbench;

```

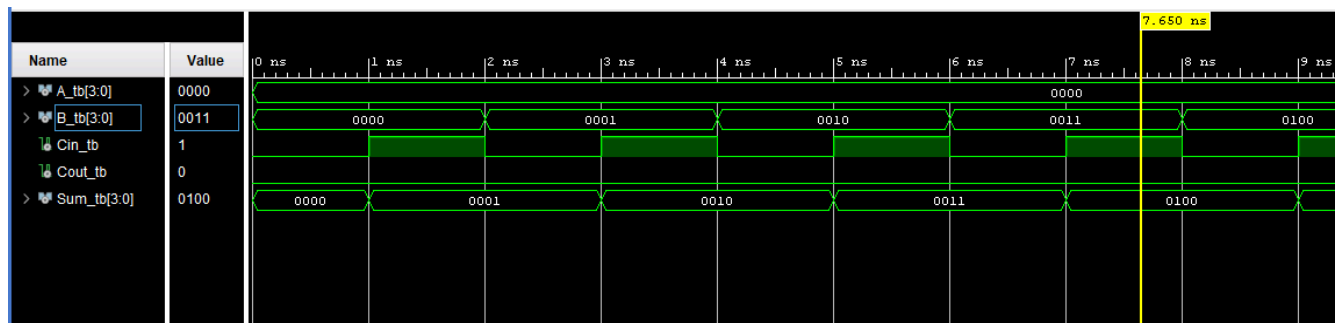Το simulation που προκύπτει από το testbench επιβεβαιώνει την ορθή λειτουργία του fulladder.



πχ

Για το συγκεκριμένο στιγμιότυπο έχουμε

A → 0000


B → 0011

Cin → 1


Cout → 0


Sum → 0100

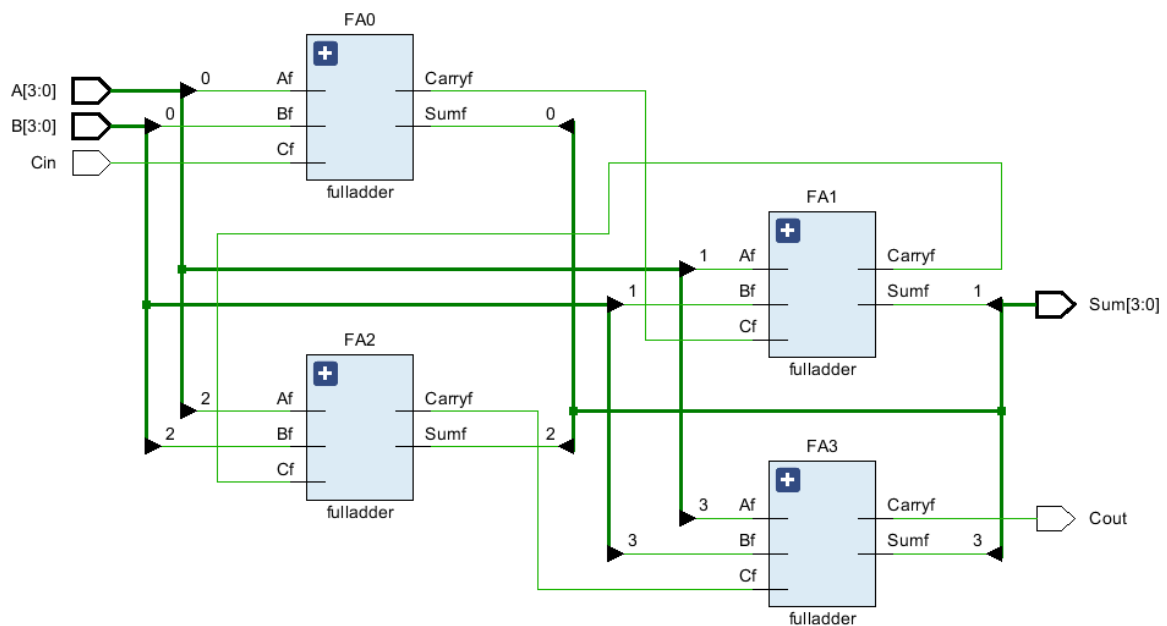Παρουσίαση δομικού διαγράμματος (RTL schematic) της αρχιτεκτονικής του κυκλώματος:



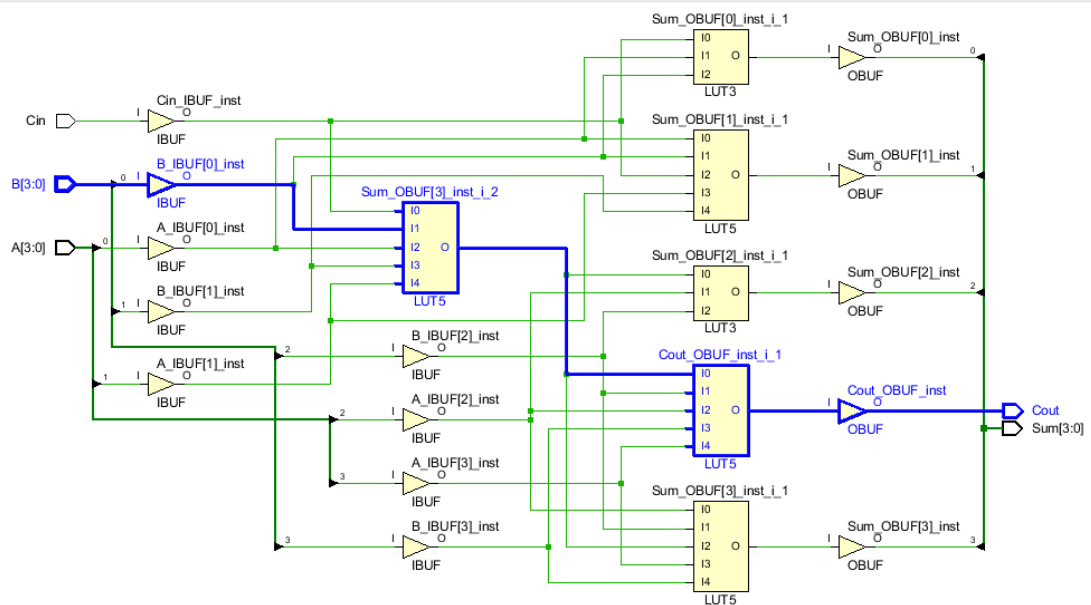Εύρεση κρίσιμου μονοπατιού (Critical Path) του κυκλώματος, καθώς και της χρονικής του καθυστέρησης:



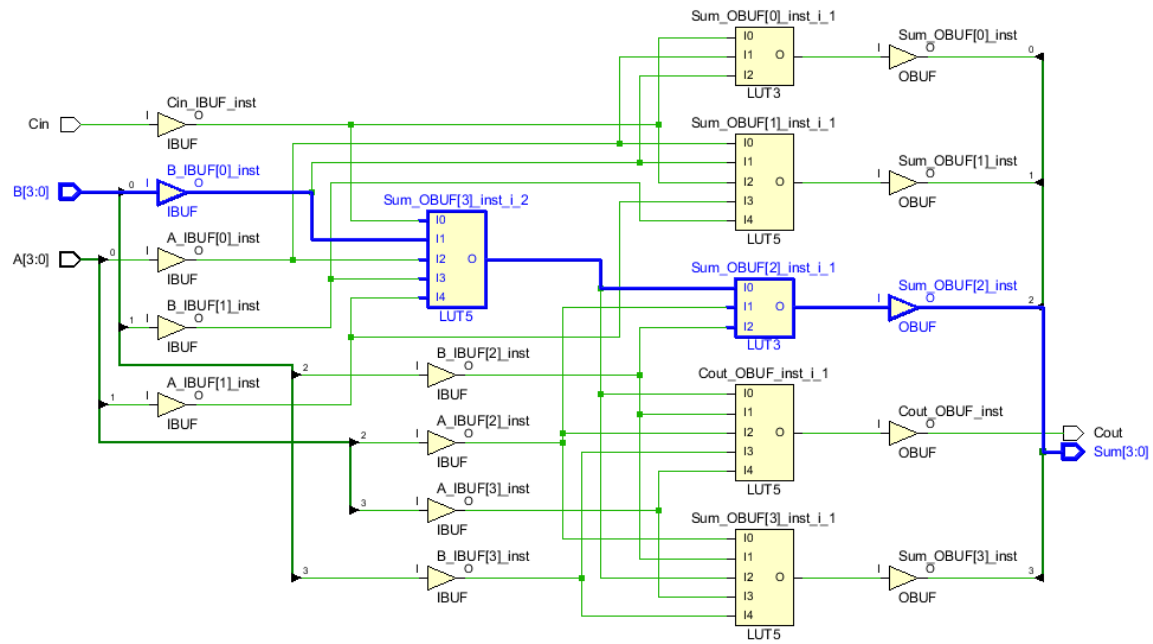

Unconstrained Paths - NONE - NONE - Setup

Name	Slack	Levels	Routes	High Fanout	From	To	Total Delay	Logic Delay	Net Delay	Requirement	Source Clock	Destination Clock	Exception	Clock Uncertainty
Path 1	∞	4	5	3	B[0]	Cout	5.970	3.904	2.066	∞	input port clock			0.000
Path 2	∞	4	5	3	B[0]	Sum[2]	5.970	3.904	2.066	∞	input port clock			0.000
Path 3	∞	4	5	3	B[0]	Sum[3]	5.964	3.898	2.066	∞	input port clock			0.000
Path 4	∞	3	4	3	B[0]	Sum[0]	5.351	3.752	1.599	∞	input port clock			0.000
Path 5	∞	3	4	2	B[1]	Sum[1]	5.351	3.752	1.599	∞	input port clock			0.000

Παρατηρούμε ότι τα μονοπάτια με την μεγαλύτερη καθυστέρηση είναι τα μονοπάτια του $B0 \rightarrow Cout$ και $B0 \rightarrow Sum2$ με συνολική καθυστέρηση **5.970 ns**.

4) Υλοποιήστε έναν BCD Πλήρη Αθροιστή (BCD Full Adder - BCD FA) με περιγραφή δομής (Structural). Να χρησιμοποιήσετε τη δομική μονάδα που υλοποιήθηκε στο Ερώτημα 3, οποιαδήποτε δομική μονάδα από τα προηγούμενα ερωτήματα, καθώς και επιπλέον λογική που θεωρείτε απαραίτητη.

Το Binary Coded Decimal (BCD) αναπαριστά μια μέθοδο αριθμητικής αναπαράστασης, όπου κάθε δεκαδικό ψηφίο αντιστοιχεί σε έναν συνδυασμό δυαδικών ψηφίων. Αυτή η προσέγγιση, με την οποία κάθε δεκαδικό ψηφίο αντιστοιχεί σε μια σταθερή αριθμητική τιμή, επιτρέπει την ακριβή αναπαράσταση των αριθμών χωρίς καμία απώλεια πληροφορίας.

Η συγκεκριμένη μέθοδος χρησιμοποιείται ευρέως σε εφαρμογές όπου η ακρίβεια και η ακρίβεια είναι ζωτικής σημασίας, όπως σε ψηφιακά ρολόγια, χρηματικές μονάδες και συστήματα ελέγχου. Η εξαιρετική ακρίβεια της αναπαράστασης BCD την καθιστά ιδανική για τέτοιες εφαρμογές, καθώς διατηρεί τη σημαντική ακρίβεια κατά τη μετατροπή μεταξύ δεκαδικής και δυαδικής αναπαράστασης.

Οι έγκυρες τιμές στο BCD αντιστοιχούν στις δεκαδικές αριθμητικές τιμές από 0 έως 9, και αναπαρίστανται με τους ακόλουθους συνδυασμούς δυαδικών ψηφίων:

- 0: 0000
- 1: 0001
- 2: 0010
- 3: 0011
- 4: 0100
- 5: 0101
- 6: 0110
- 7: 0111
- 8: 1000
- 9: 1001

Από την άλλη πλευρά, οι μη έγκυρες τιμές στο BCD είναι αυτές που δεν αντιστοιχούν σε δεκαδικές αριθμητικές τιμές, όπως για παράδειγμα:


- 1010 (ή μεγαλύτερο από 9): Δεν έχει νόημα σε δεκαδικό BCD.
- Οποιαδήποτε συνδυασμός με περισσότερα από 4 ψηφία: Δεν μπορεί να αναπαρασταθεί από μια μονάδα BCD.

Αυτή η σταθερή σχέση μεταξύ δεκαδικών αριθμών και των αντίστοιχων δυαδικών συνδυασμών είναι ουσιώδης για τη σωστή λειτουργία του συστήματος BCD.

Για να υλοποιήσουμε το **BCD Πλήρη Αθροιστή (BCD Full Adder - BCD FA)** ακολουθήσαμε τα εξής βήματα :

Decimal	8	4	2	1
0	0	0	0	0
1	0	0	0	1
2	0	0	1	0
3	0	0	1	1
4	0	1	0	0
5	0	1	0	1
6	0	1	1	0
7	0	1	1	1
8	1	0	0	0
9	1	0	0	1
10	1	0	1	0
11	1	0	1	1
12	1	1	0	0
13	1	1	0	1
14	1	1	1	0
15	1	1	1	1

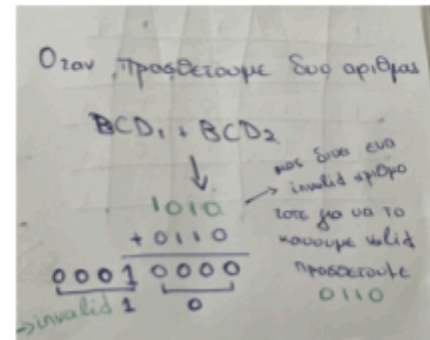Για να κάνουμε μια invalid τιμή να είναι valid πρέπει να κάνουμε την εξής προσθήκη



Invalid values

Δημιουργήσαμε μια συνάρτηση με την βοήθεια του πίνακα [Karnaugh](#) έτσι ώστε να γίνεται ο έλεγχος valid ,invalid value

Πίνακας Kar.

S_1S_0	00	01	11	10
S_3S_2	0	1	3	2
00	4	5	7	6
01	12	13	15	14
11	8	9	11	10
10				


Στις Invalid στο πίνακα βάλουμε 1

Συνάρτηση :

$$A = S_3S_2 + S_3S_1$$

Στη τελική συνάρτηση προσθετούμε και το C3(κρατούμενο από το πρώτο αθροιστή)

 Για την υλοποίηση του χρησιμοποιήσαμε δύο (4-bit Parallel Adder - 4-bit PA) από το ερωτημα 3 και ενδιάμεσα υλοποιήσαμε την συνάρτηση μας ,οπως φαίνεται και στο παρακατω σχημα



Κωδικας

```

library IEEE;
use IEEE.STD_LOGIC_1164.ALL;

entity BCD_Full_Adder is
  Port (
    bcd1 : in STD_LOGIC_VECTOR(3 downto 0);
    bcd2 : in STD_LOGIC_VECTOR(3 downto 0);
    Cinbcd : in STD_LOGIC;

    Sumbcd : out STD_LOGIC_VECTOR(3 downto 0);
    Coutbcd : out STD_LOGIC
  );
end BCD_Full_Adder;

architecture Structural of BCD_Full_Adder is

  -- Component declaration for the Parallel_Adder4bit
  component Parallel_Adder4bit is
    Port (
      A : in STD_LOGIC_VECTOR(3 downto 0);
      B : in STD_LOGIC_VECTOR(3 downto 0);

```



```

        Cin : in STD_LOGIC;
        Sum: out STD_LOGIC_VECTOR(3 downto 0);
        Cout : out STD_LOGIC
    );
end component;

-- Signals for the first Parallel_Adder4bit
signal sumFPD: std_logic_vector(3 downto 0); --Sum of first
signal CoutFPD : std_logic; --carry of first

-- Signals for the second Parallel_Adder4bit
signal F : std_logic;
signal second_value : std_logic_vector(3 downto 0);
signal Cout_second : std_logic;

begin

    -- Instantiate the first Parallel_Adder4bit
    PA1 : Parallel_Adder4bit port map (
        A => bcd1,
        B => bcd2,
        Cin => Cinbcd,
        Sum => sumFPD,
        Cout => CoutFPD
    );


    -- Calculate F based on your requirement ( $F = S_3 \cdot S_2 + S_3 \cdot S_1 + C_3$ )
    F <= (sumFPD(3) and sumFPD(2)) or (sumFPD(3) and sumFPD(1)) or CoutFPD;

    -- Connect S3S2S1S0 to the output S
    second_value(0) <= '0';
    second_value(1) <= F;
    second_value(2) <= F;
    second_value(3) <= '0';

    -- Instantiate the second Parallel_Adder4bit
    PA2 : Parallel_Adder4bit port map (
        A => sumFPD,
        B => second_value,
        Cin => '0',
        Sum => Sumbcd,
        Cout => Cout_second
    );
    Coutbcd <= F;
end Structural;

```

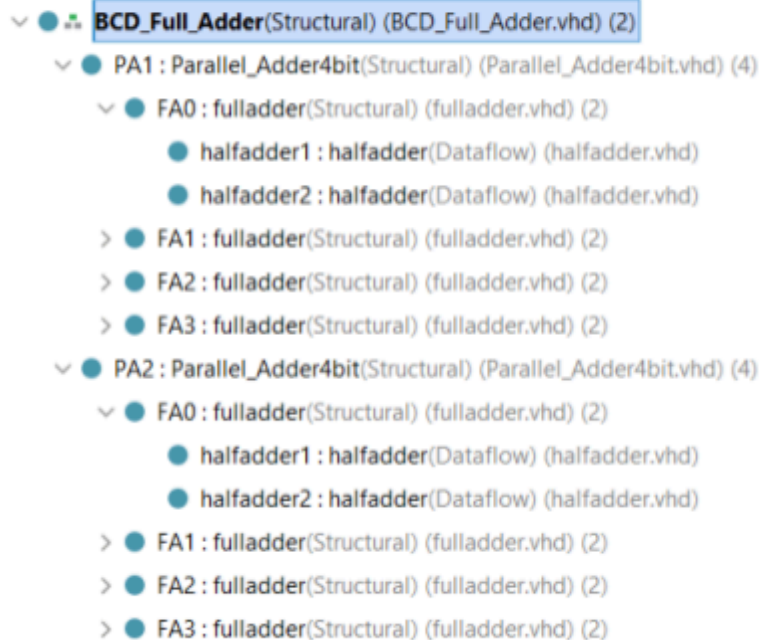Εδώ βλέπουμε ότι έγινε χρήση των παραπάνω ερωτημάτων όπως μας ζητήθηκε



Το testbench αρχείο που χρησιμοποιήσαμε είναι το εξής:

```
library IEEE;
use IEEE.STD_LOGIC_1164.ALL;

entity BCD_Full_Adder_tb is
-- Port ( );
end BCD_Full_Adder_tb;

architecture testbench of BCD_Full_Adder_tb is

-- Signals for inputs
signal bcd1_tb : STD_LOGIC_VECTOR(3 downto 0) := (others => '0');
signal bcd2_tb : STD_LOGIC_VECTOR(3 downto 0) := (others => '0');
signal Cin_tb : STD_LOGIC := '0';
-- Signals for outputs
signal Sumbcd_tb : STD_LOGIC_VECTOR(3 downto 0);
```

```

signal Coutbcd_tb : STD_LOGIC;
begin

-- Instantiate the unit under test (UUT)
UUT: entity work.BCD_Full_Adder
port map (
    bcd1 => bcd1_tb,
    bcd2 => bcd2_tb,
    Cinbcd => Cin_tb,
    Sumbcd => Sumbcd_tb,
    Coutbcd => Coutbcd_tb
);

-- Stimulus process
stim_proc: process
begin
    -- Apply inputs and observe outputs
    bcd1_tb <= "0000"; -- Input 0
    bcd2_tb <= "0000"; -- Input 0
    Cin_tb <= '0';    -- Carry-in 0
    wait for 10 ns;

    bcd1_tb <= "0001"; -- Input 1
    bcd2_tb <= "0001"; -- Input 1
    Cin_tb <= '0';    -- Carry-in 0
    wait for 10 ns;

    bcd1_tb <= "0010"; -- Input 2
    bcd2_tb <= "0011"; -- Input 3
    Cin_tb <= '1';    -- Carry-in 1
    wait for 10 ns;


    bcd1_tb <= "0110";
    bcd2_tb <= "0111";
    Cin_tb <= '0';
    wait for 10 ns;

    wait;
end process stim_proc;


end testbench;

```

 
Το simulation που προκύπτει από το testbench επιβεβαιώνει την ορθή λειτουργία του **BCD Full Adder - BCD FA**.



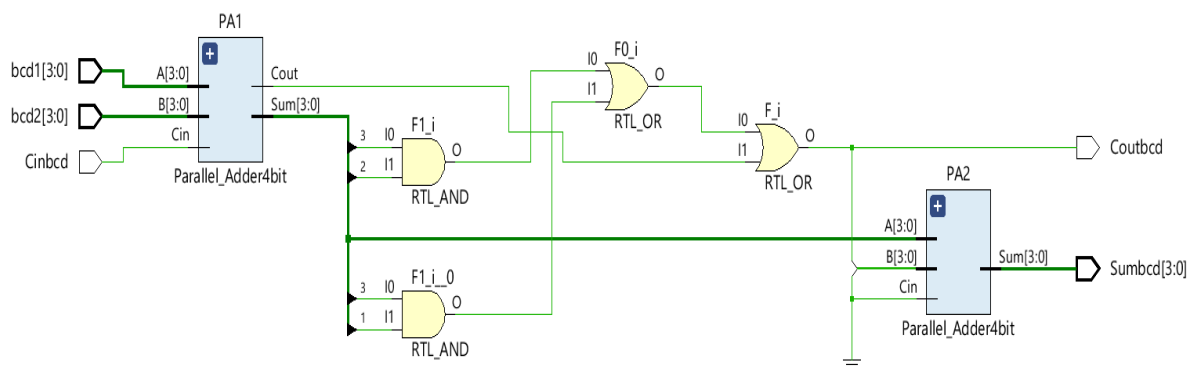Παρουσίαση δομικού διαγράμματος (RTL schematic) της αρχιτεκτονικής του κυκλώματος:



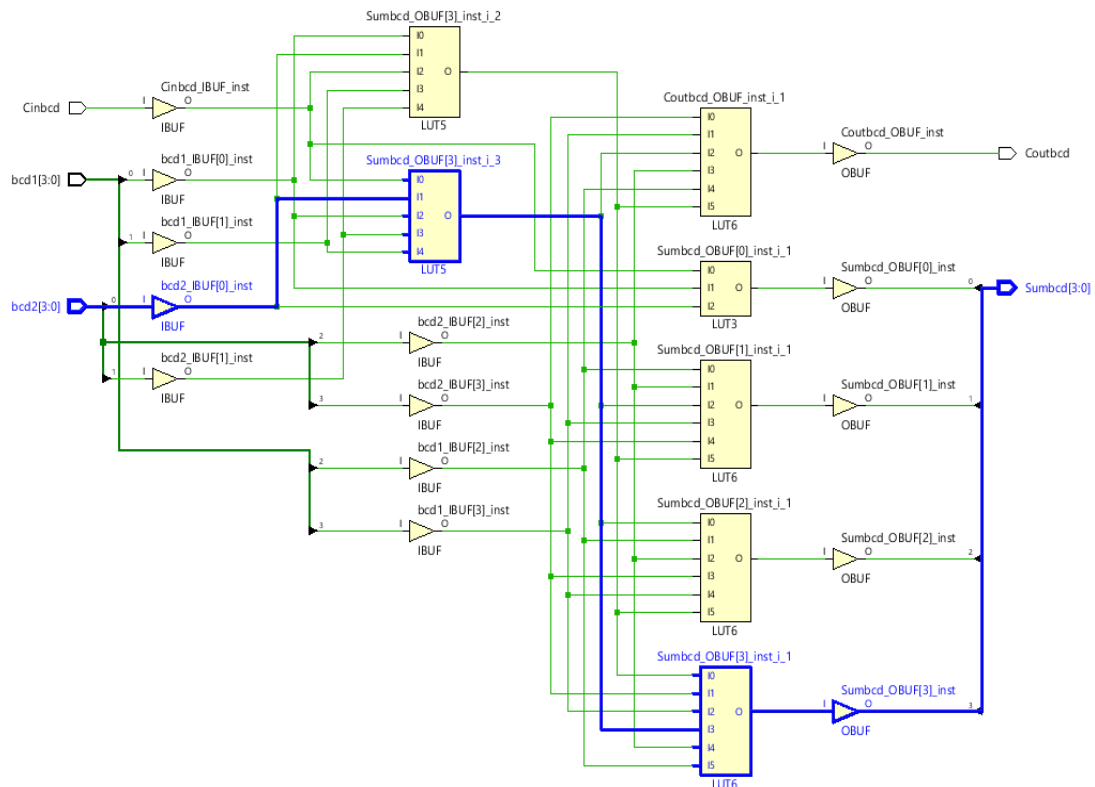Εύρεση κρίσιμου μονοπατιού (Critical Path) του κυκλώματος, καθώς και της χρονικής του καθυστέρησης:



Timing														
Unconstrained Paths - NONE - NONE - Setup														
Name	Slack	Levels	Routes	High Fanout	From	To	Total Delay	Logic Delay	Net Delay	Requirement	Source Clock	Destination Clock	Exo	
Path 1	∞	4	5	4	bcd2[0]	Sumbcd[3]	5.976	3.904	2.072	∞	input port clock			
Path 2	∞	4	5	4	bcd2[1]	Coutbcd	5.948	3.876	2.072	∞	input port clock			
Path 3	∞	4	5	4	bcd2[1]	Sumbcd[1]	5.948	3.876	2.072	∞	input port clock			
Path 4	∞	4	5	4	bcd2[1]	Sumbcd[2]	5.948	3.876	2.072	∞	input port clock			
Path 5	∞	3	4	3	bcd2[0]	Sumbcd[0]	5.351	3.752	1.599	∞	input port clock			

Παρατηρούμε ότι το μονοπάτι με την μεγαλύτερη καθυστέρηση είναι το μονοπάτι , με συνολική καθυστέρηση **5.976 ns**.

5) Υλοποιήστε έναν Παράλληλο BCD Αθροιστή των 4 ψηφίων (4-BCD Parallel Adder - 4-BCD PA) με περιγραφή δομής (Structural), βασιζόμενοι στην δομική μονάδα του Ερωτήματος 4.

Ένας παράλληλος BCD αθροιστής των 4 ψηφίων είναι ένας ψηφιακός κυκλώνας που πραγματοποιεί την πρόσθεση δύο δεκαδικών αριθμών σε δυαδική κωδικοποίηση BCD. Οι BCD αθροιστές είναι βασικά σχήματα στην ψηφιακή λογική και χρησιμοποιούνται ευρέως σε εφαρμογές που απαιτούν ακρίβεια και αξιοπιστία στις αριθμητικές πράξεις.

Για να υλοποιήσουμε έναν BCD αθροιστή των 4 ψηφίων, κάθε ψηφίο BCD πρέπει να προστεθεί με το αντίστοιχο ψηφίο BCD του δεύτερου αριθμού, λαμβάνοντας υπόψη τυχόν προσπελάσεις (carry) από τα προηγούμενα ψηφία. Η δομή του BCD αθροιστή θα περιλαμβάνει συνδυαστική λογική για την πρόσθεση κάθε ψηφίου, καθώς και λογική για τον έλεγχο των προσπελάσεων. Συνοπτικά, η δομή του BCD αθροιστή θα αποτελείται από διάφορες υπομονάδες, κάθε μια αναλαμβάνει μια συγκεκριμένη λειτουργία, όπως πρόσθεση ψηφίων και ελέγχου προσπελάσεων. Η συνδυαστική λογική συνδέει αυτές τις υπομονάδες μεταξύ τους, δημιουργώντας έναν πλήρη BCD αθροιστή.

Κωδικας

```
library IEEE;
use IEEE.STD_LOGIC_1164.ALL;

-- Uncomment the following library declaration if using
-- arithmetic functions with Signed or Unsigned values
--use IEEE.NUMERIC_STD.ALL;

-- Uncomment the following library declaration if instantiating
-- any Xilinx leaf cells in this code.
--library UNISIM;
--use UNISIM.VComponents.all;

entity BCD_4digit_FA is
  Port ( A : in STD_LOGIC_VECTOR (15 downto 0);
        B : in STD_LOGIC_VECTOR (15 downto 0);
        FinalCin : in STD_LOGIC;
        FinalSum : out STD_LOGIC_VECTOR (15 downto 0);
        FinalCout : out STD_LOGIC);
end BCD_4digit_FA;

architecture Structural of BCD_4digit_FA is
```

component BCD_Full_adder is

Port (

bcd1 : in STD_LOGIC_VECTOR(3 downto 0);

bcd2 : in STD_LOGIC_VECTOR(3 downto 0);

Cin : in STD_LOGIC;

Sum : out STD_LOGIC_VECTOR(3 downto 0);

Cout : out STD_LOGIC

);

end component;

signal Carry : std_logic_vector(2 downto 0);

begin

BCD0 : BCD_Full_adder port map(bcd1=>A(3 downto 0), bcd2=>B(3 downto 0),
Cin=>FinalCin, Sum=>FinalSum(3 downto 0), Cout=>Carry(0));

BCD1 : BCD_Full_adder port map(bcd1=>A(7 downto 4), bcd2=>B(7 downto 4),
Cin=>Carry(0), Sum=>FinalSum(7 downto 4), Cout=>Carry(1));

BCD2 : BCD_Full_adder port map(bcd1=>A(11 downto 8), bcd2=>B(11 downto 8),
Cin=>Carry(1), Sum=>FinalSum(11 downto 8), Cout=>Carry(2));

BCD3 : BCD_Full_adder port map(bcd1=>A(15 downto 12), bcd2=>B(15 downto 12),
Cin=>Carry(2), Sum=>FinalSum(15 downto 12), Cout=>FinalCout);

end Structural;

Εδώ βλέπουμε ότι έγινε χρήση των παραπάνω
ερωτημάτων όπως μας ζητήθηκε



```
Design Sources (1)
├── BCD_4digit_FA (Structural) (BCD_4digit_FA.vhd) (4)
│   ├── BCD0 : BCD_Full_Adder (Structural) (BCD_Full_Adder.vhd) (2)
│   │   ├── PA1 : Parallel_Adder4bit (Structural) (Parallel_Adder4bit.vhd) (4)
│   │   │   ├── FA0 : fulladder (Structural) (fulladder.vhd) (2)
│   │   │   │   ├── halfadder1 : halfadder (Dataflow) (halfadder.vhd)
│   │   │   │   └── halfadder2 : halfadder (Dataflow) (halfadder.vhd)
│   │   │   ├── FA1 : fulladder (Structural) (fulladder.vhd) (2)
│   │   │   ├── FA2 : fulladder (Structural) (fulladder.vhd) (2)
│   │   │   └── FA3 : fulladder (Structural) (fulladder.vhd) (2)
│   │   ├── PA2 : Parallel_Adder4bit (Structural) (Parallel_Adder4bit.vhd) (4)
│   │   ├── BCD1 : BCD_Full_Adder (Structural) (BCD_Full_Adder.vhd) (2)
│   │   ├── BCD2 : BCD_Full_Adder (Structural) (BCD_Full_Adder.vhd) (2)
│   │   └── BCD3 : BCD_Full_Adder (Structural) (BCD_Full_Adder.vhd) (2)
├── Constraints
├── Simulation Sources (1)
└── Utility Sources
```

To testbench αρχείο που χρησιμοποιήσαμε είναι το εξής:

```
library IEEE;
use IEEE.STD_LOGIC_1164.ALL;
use IEEE.NUMERIC_STD.ALL;
entity BCD_4digit_FA_tb is
end BCD_4digit_FA_tb;

architecture testbench of BCD_4digit_FA_tb is

    -- Component declaration for the BCD_4digit_FA module
    component BCD_4digit_FA is
        Port (
            A : in STD_LOGIC_VECTOR (15 downto 0);
            B : in STD_LOGIC_VECTOR (15 downto 0);
            FinalCin : in STD_LOGIC;
            FinalSum : out STD_LOGIC_VECTOR (15 downto 0);
            FinalCout : out STD_LOGIC
        );
    end component;

    -- Inputs
    signal A_tb, B_tb : STD_LOGIC_VECTOR(15 downto 0);
    signal FinalCin_tb : STD_LOGIC;

    -- Outputs
    signal FinalSum_tb : STD_LOGIC_VECTOR(15 downto 0);
    signal FinalCout_tb : STD_LOGIC;

begin

    -- Instantiate the BCD_4digit_FA module
    UUT: BCD_4digit_FA port map (
        A => A_tb,
        B => B_tb,
        FinalCin => FinalCin_tb,
        FinalSum => FinalSum_tb,
        FinalCout => FinalCout_tb
    );

    -- Stimulus process
    stimulus: process
    begin

        A_tb <= "0010001000100010";
```



```

B_tb <= "0010001000100010";
FinalCin_tb <= '1';
-- Wait for some time to observe outputs
wait for 10 ns;

A_tb <= "0010001000100010";
B_tb <= "0010001000100010";
FinalCin_tb <= '0';

-- Wait for some time to observe outputs
wait for 10 ns;

A_tb <= "0010001000100011";
B_tb <= "0010001000100010";
FinalCin_tb <= '0';

-- Wait for some time to observe outputs
wait for 10 ns;

A_tb <= "0010011000100010";
B_tb <= "0010001000100010";
FinalCin_tb <= '0';


-- Wait for some time to observe outputs
wait for 10 ns;

-- End the simulation
wait;
end process stimulus;

end testbench;


```

 Το simulation που προκύπτει από το testbench επιβεβαιώνει την ορθή λειτουργία του **4-BCD Parallel Adder - 4-BCD PA**.




Παρατηρούμε ότι έχουμε το άθροισμα των BCD αριθμών με valid τιμή

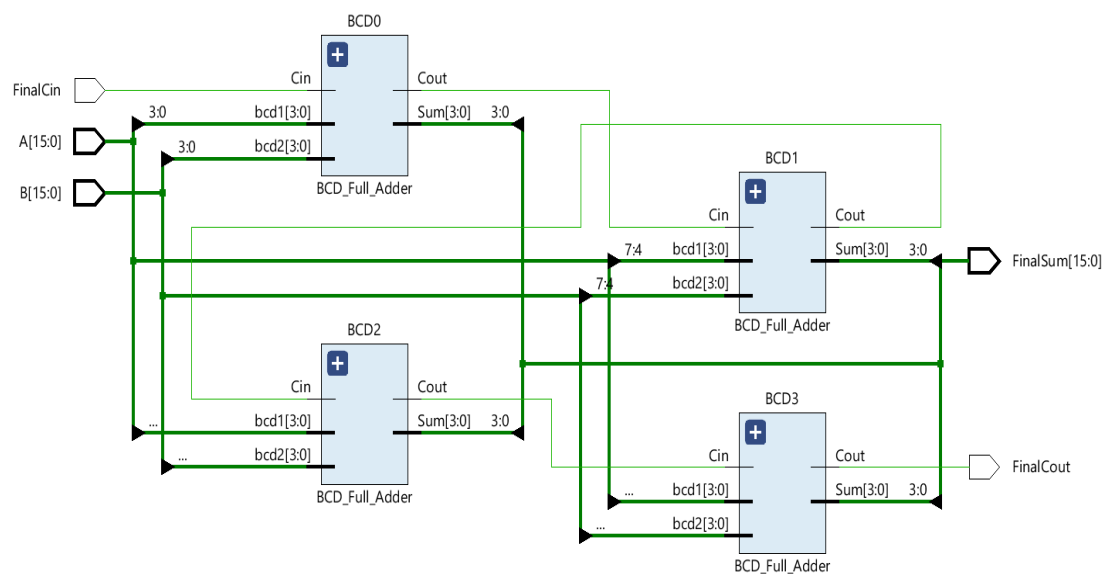Παρουσίαση δομικού διαγράμματος (RTL schematic) της αρχιτεκτονικής του κυκλώματος:



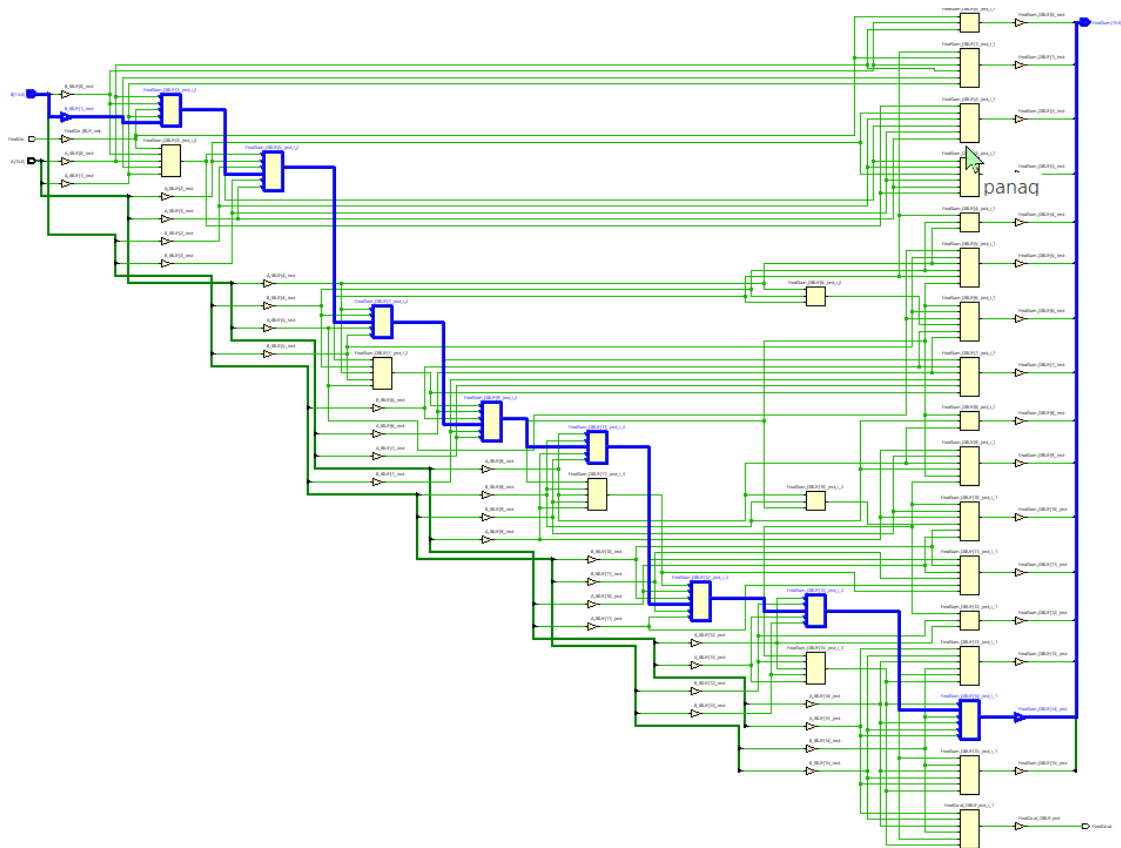Εύρεση κρίσιμου μονοπατιού (Critical Path) του κυκλώματος, καθώς και της χρονικής του καθυστέρησης:



General Information	Name	Slack	Levels	Routes	High Fanout	From	To	Total Delay	Logic Delay	Net Delay	Requirement	Source Clock	Destination Clock	Exc
Timer Settings	Path 1	∞	10	11	7	B[1]	FinalSum[14]	9.521	4.620	4.901	∞	input port clock		
Design Timing Summary	Path 2	∞	10	11	7	B[1]	FinalCout	9.515	4.614	4.901	∞	input port clock		
> Check Timing (0)	Path 3	∞	10	11	7	B[1]	FinalSum[13]	9.515	4.614	4.901	∞	input port clock		
Intra-Clock Paths	Path 4	∞	10	11	7	B[1]	FinalSum[15]	9.515	4.614	4.901	∞	input port clock		
Inter-Clock Paths	Path 5	∞	9	10	7	B[1]	FinalSum[10]	8.924	4.496	4.428	∞	input port clock		
Other Path Groups	Path 6	∞	9	10	7	B[1]	FinalSum[12]	8.924	4.496	4.428	∞	input port clock		
User Ignored Paths	Path 7	∞	9	10	7	B[1]	FinalSum[9]	8.924	4.496	4.428	∞	input port clock		
Unconstrained Paths	Path 8	∞	8	9	7	B[1]	FinalSum[11]	8.317	4.366	3.951	∞	input port clock		
NONE to NONE	Path 9	∞	7	8	7	B[1]	FinalSum[5]	7.739	4.248	3.491	∞	input port clock		
Setup (10)	Path 10	∞	7	8	7	B[1]	FinalSum[6]	7.739	4.248	3.491	∞	input port clock		
Hold (10)														

Παρατηρούμε ότι το μονοπάτι με την μεγαλύτερη καθυστέρηση είναι το μονοπάτι , με συνολική καθυστέρηση **9.521 ns**.